

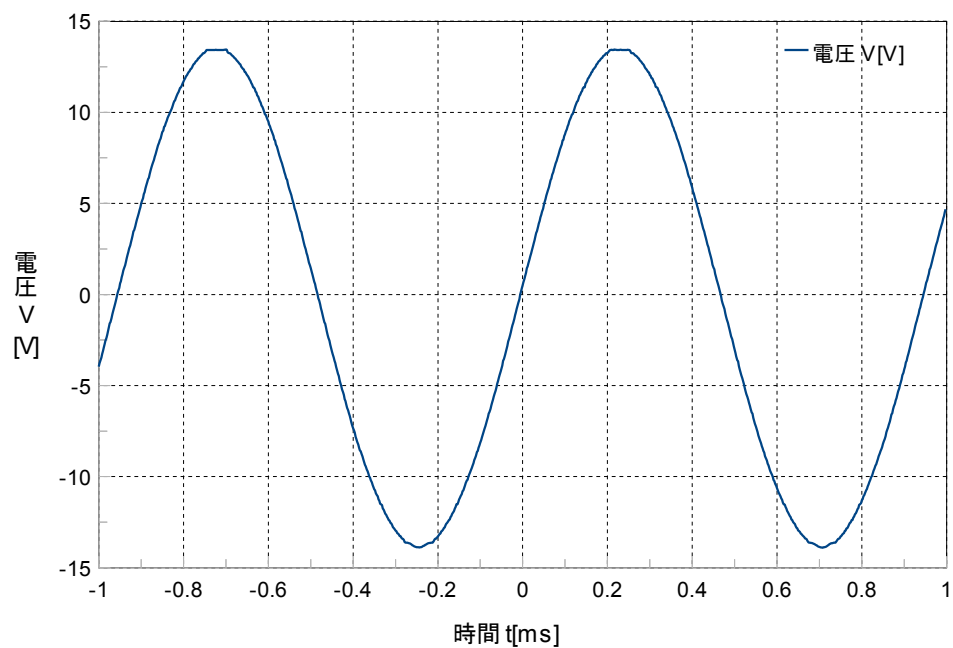


図6. 1 発振時の波形

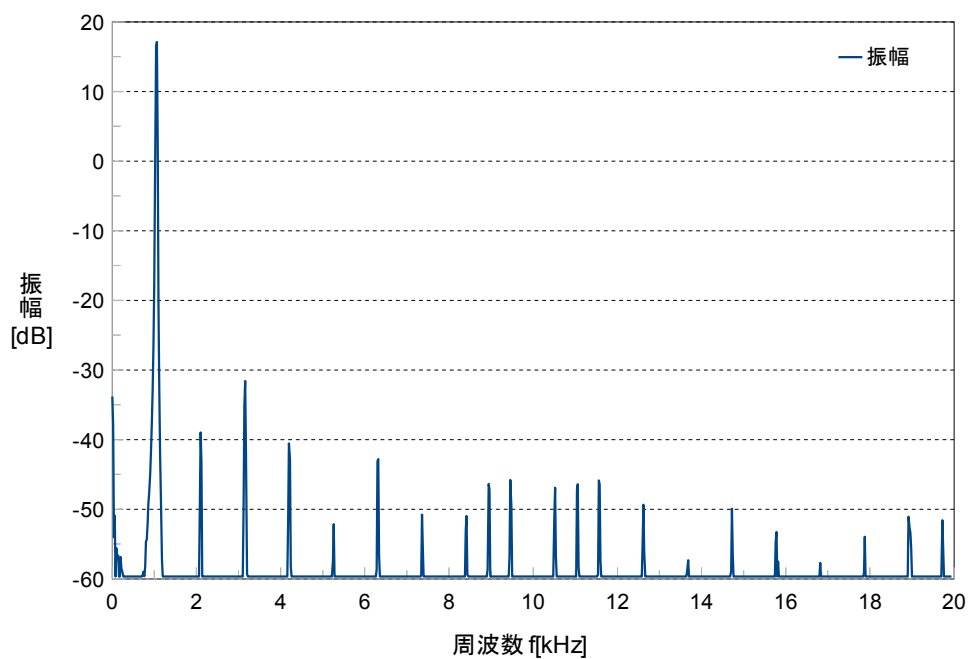


図6. 2 発振時高調波測定

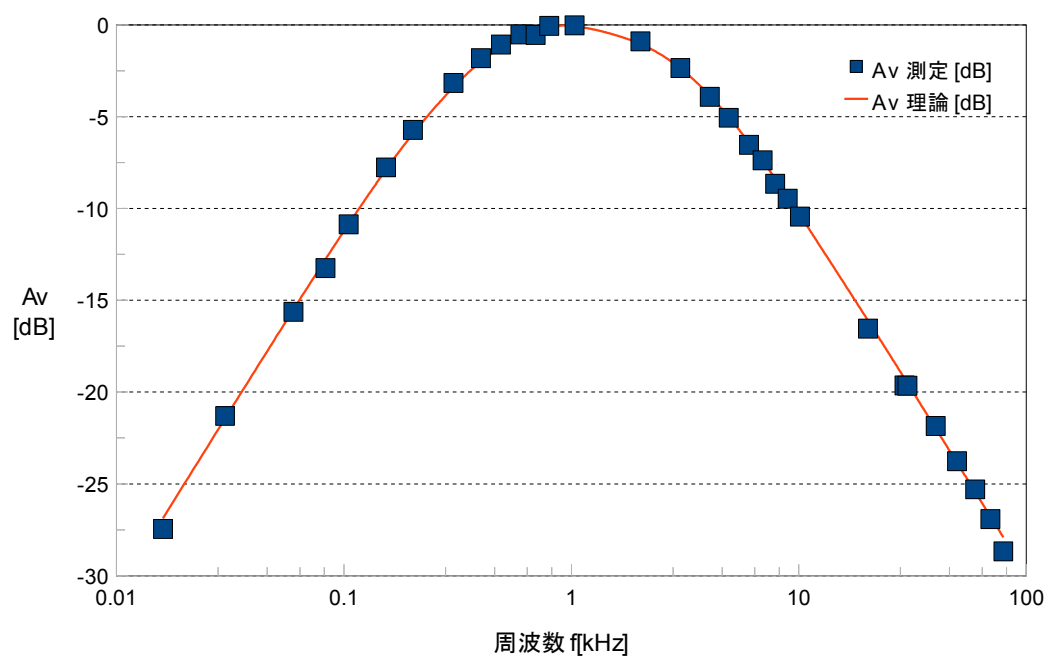


図6. 3 発振回路の振幅伝達特性

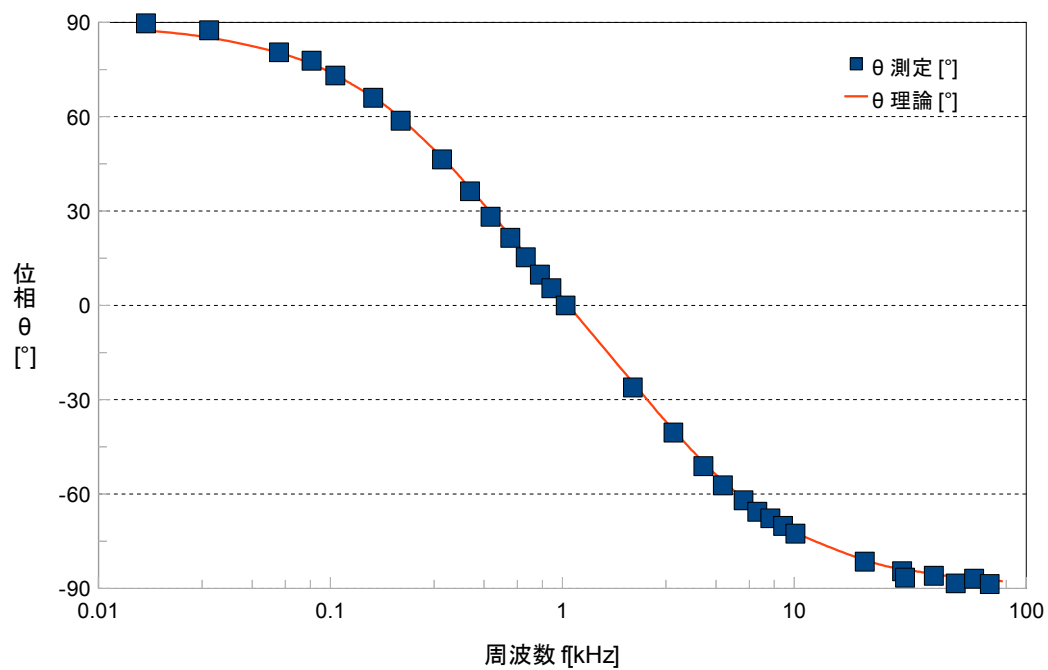


図6. 4 発振回路の位相伝達特性

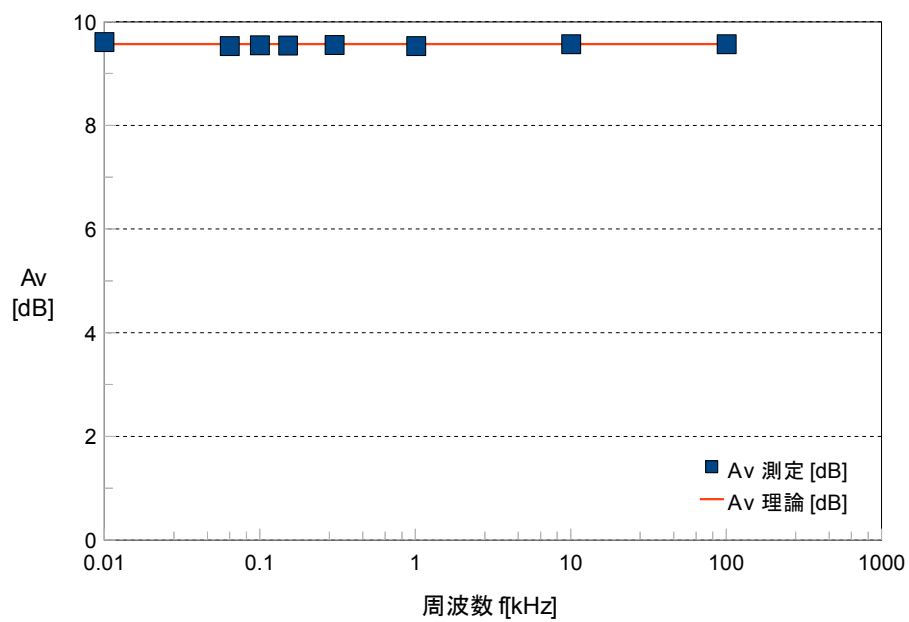


図6. 5 増幅回路の振幅伝達特性

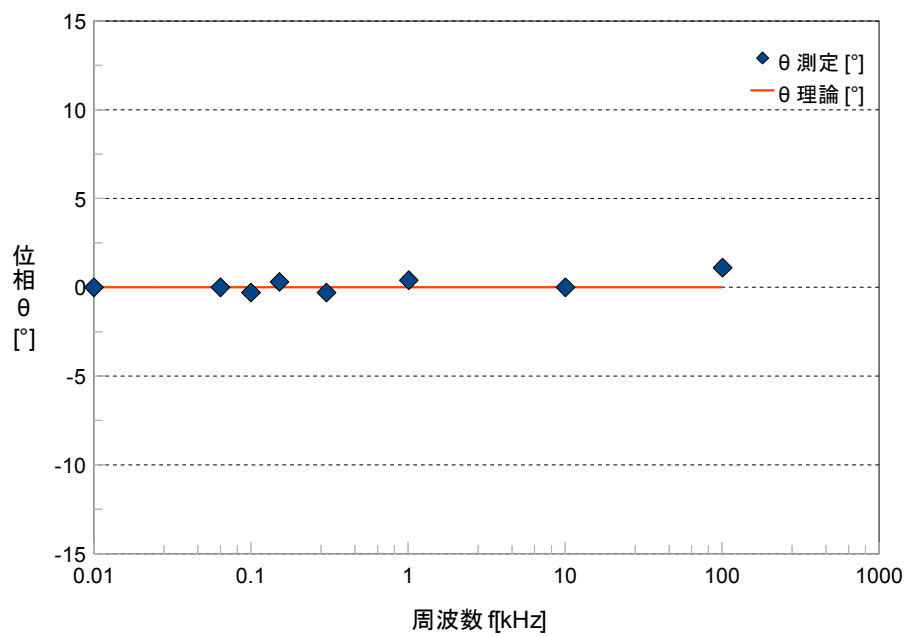


図6. 6 増幅回路の位相伝達特性

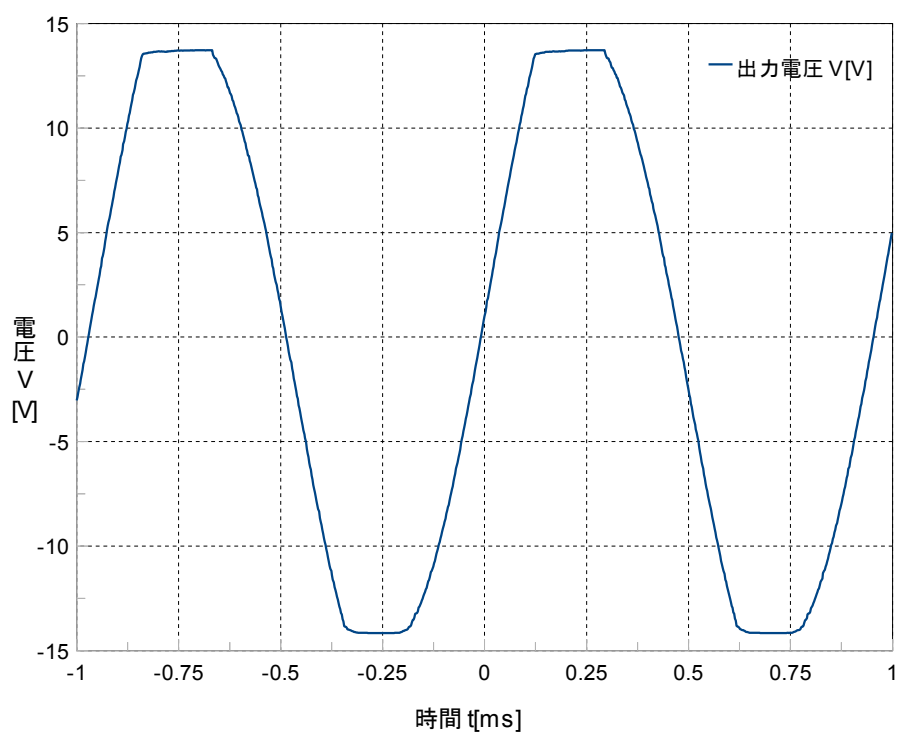


図6. 7 利得 +5% 時の波形

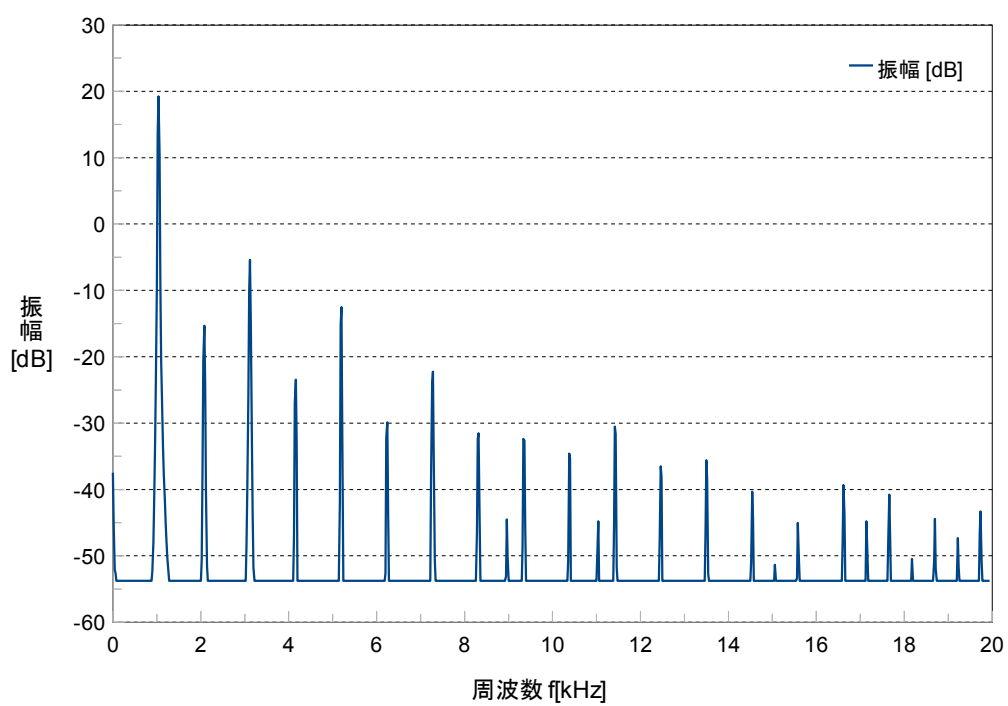


図6. 8 利得 +5% 時の高調波測定